

VLSI LABORATORY EXPERIMENT


[By Sanuj Kulshrestha, 2017UEC2053, Group 2, ECE 1, Semester 6]

AIM

Simulate following 3 input Pseudo NMOS gates

- NAND Gate
- NOR Gate

Circuit:

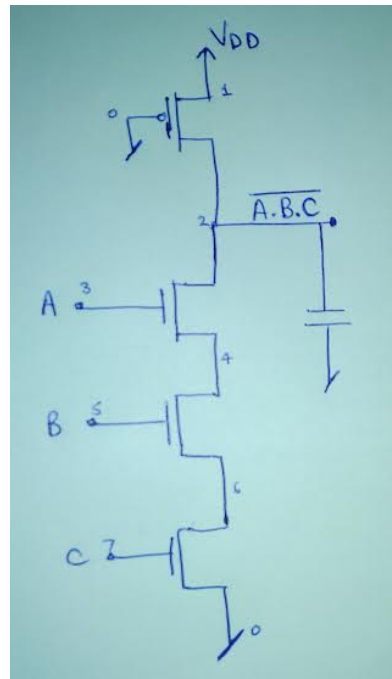

```
Pseudo-NMOS-NAND.cir

*Two stage Op amp using
.include /Users/sanujkul/Documents/LTspice/
Workspace/VLSI/libraries/180nm_model.txt


*MSOFETS
*NMOS - Driver
M1 2 3 4 4 N_180 w=1.25u l=.18u
M2 4 5 6 6 N_180 w=1.25u l=.18u
M3 6 7 0 0 N_180 w=1.25u l=.18u
*PMOS - Load
M4 2 0 1 1 P_180 w=0.2u l=.18u

Cl 2 0 4p

Vdd 1 0 DC 5v

*Vid 100 0 PULSE(0 5V 0.2us 0.1fs 0.1fs 1us 2us)
Va 3 0 PULSE(0 5v 1us 0.1fs 0.1fs 1us 2us)
Vb 5 0 PULSE(0 5v 2us 0.1fs 0.1fs 2us 4us)
Vc 7 0 PULSE(0 5v 3us 0.1fs 0.1fs 3us 6us)

.TRAN 0 15us
```

 

Observation

1. Output goes LOW only when
 - a. $A = 1$
 - b. $B = 1$
 - c. $C = 1$
 Otherwise it remains HIGH.
2. $V_{OH} = 4.998\text{V}$
3. $V_{OL} = 0.419\text{V}$

